

**Gestión de Energía en Circuitos Integrados**  
**FIUBA**  
**1er Cuatrimestre 2025**  
**TP#3**

Para el dmoslv150 obtener mediante simulación los parámetros:

1.  $R_{sp}$  y  $F$  para  $V_{GS} = \{3, 4, 5\} V$
2. La curva  $V_{GS}$  vs  $Q_g$  para  $V_{DS} = 12 V$ . Obtener  $Q_{gd}$ .

Indicar los circuitos utilizados para obtener cada parámetro